

Détermination du modèle équivalent

	schéma	f.e.m	impédance (Z)	Résistance (R)	Réactance (X)
Induit machine courant continu					
Induit machine synchrone					
Transformateur vu du secondaire					